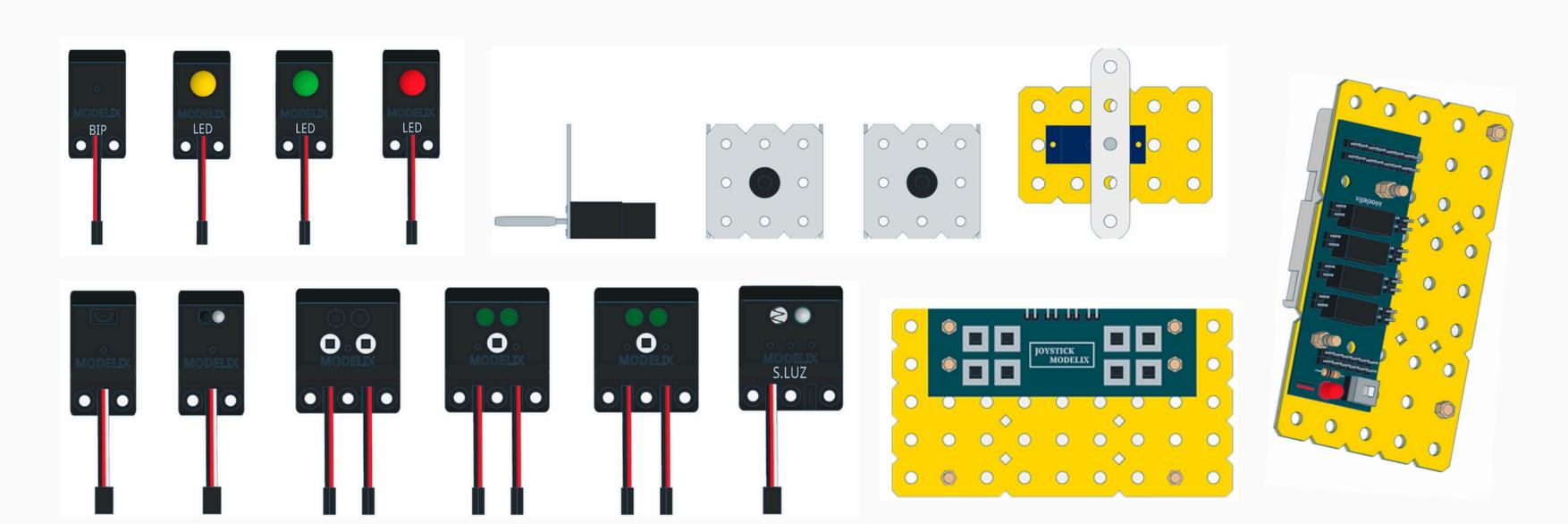


Modelix - Eletrônica e Programação


O que fizemos na aula passada?

- Aprendemos o que são atuadores e sensores do kit Modelix;
- Conhecemos sobre os controladores do Modelix;
- Montamos um Telégrafo e fizemos seu circuito elétrico.



O que iremos fazer hoje?

Conhecer o multicontrolador Modelix;

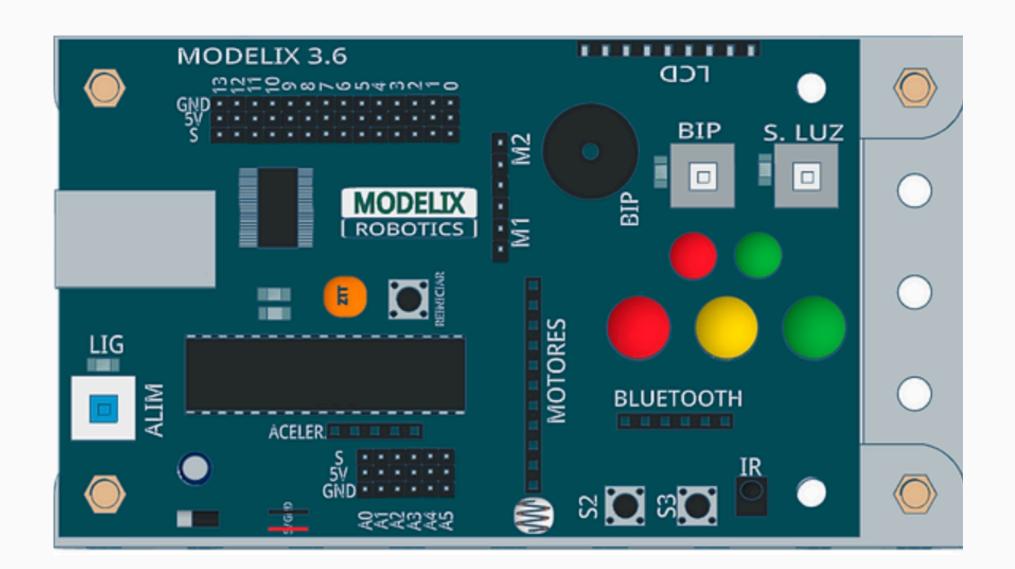




O que precisamos saber?

- Conhecer as conexões elétricas da placa;
- Entender o que é programação;
- Conhecer o sistema modelix de programação;
- Entender o que são fluxogramas;



Conexões Elétricas



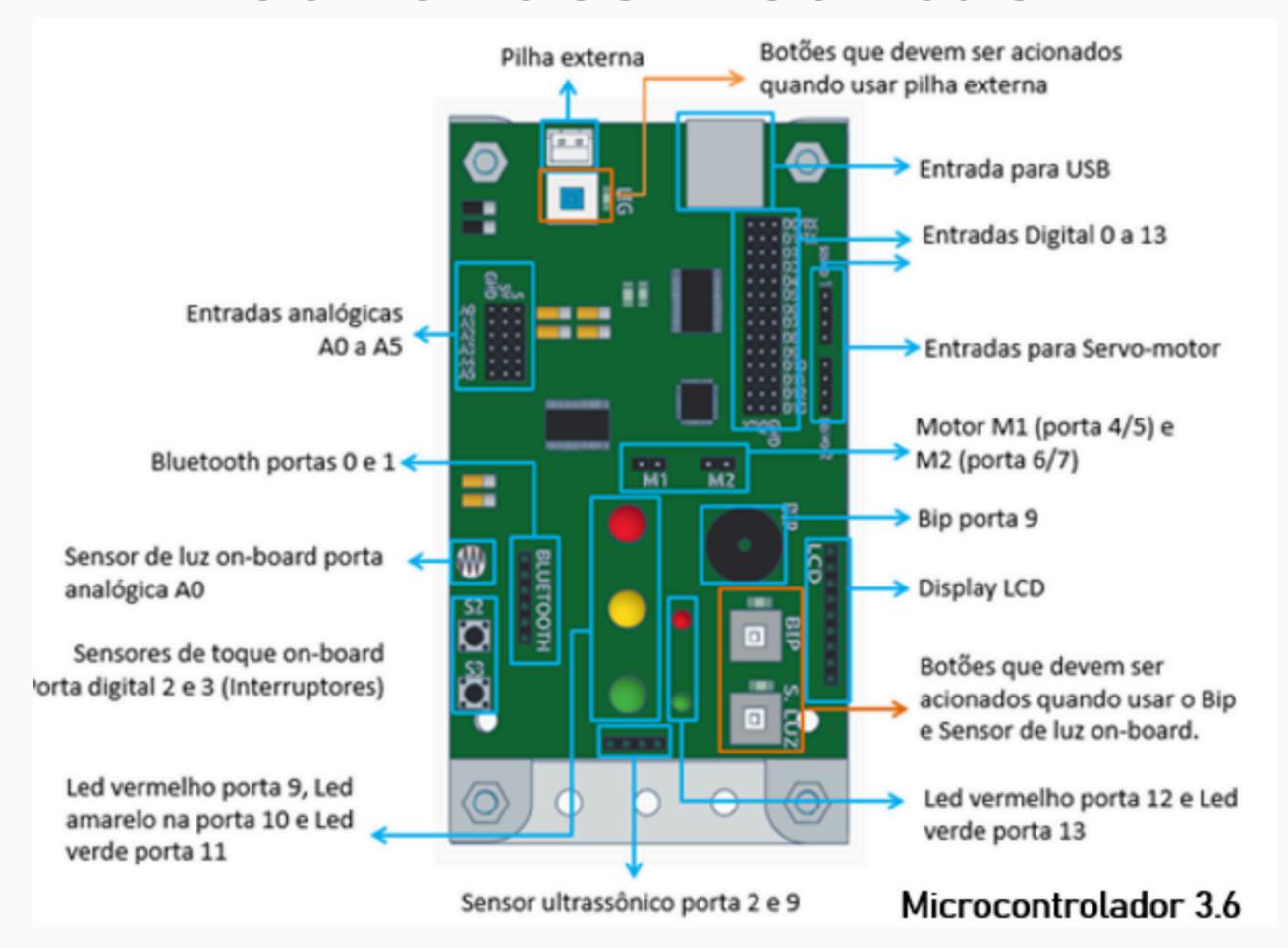





Programação

- É o processo de escrever instruções para que um computador ou robô possa executar tarefas ou resolver problemas;
- Ela está inserida em tudo que é tecnológico do mundo, desde celulares, sites, aplicativos, robôs e sistemas de inteligência artificial.












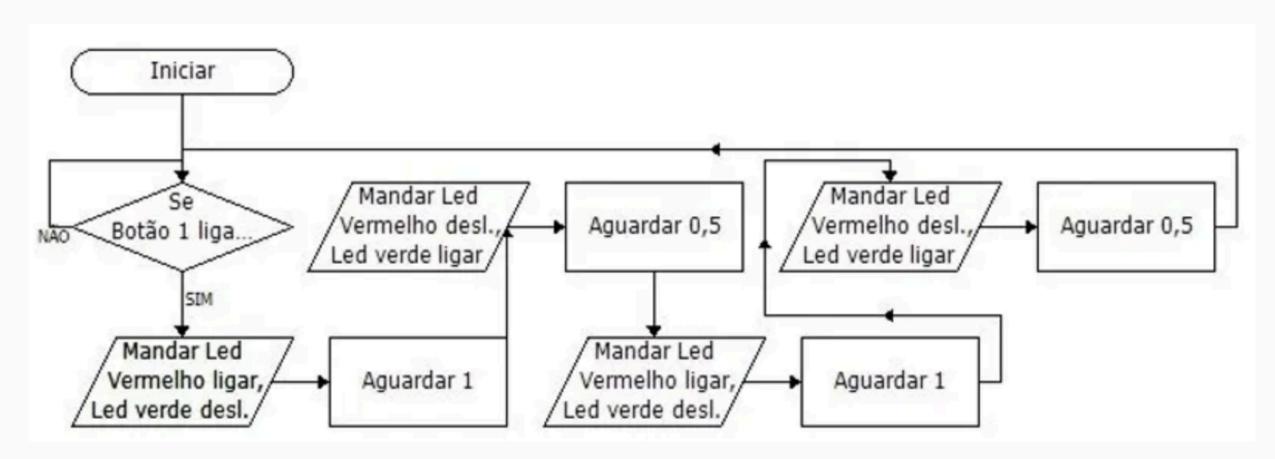 O multicontrolador Modelix é um exemplo de uso de programação, pois consiste em uma placa de circuito programável e um ambiente de desenvolvimento de software que permite escrever e carregar código para controlar componentes eletrônicos como sensores, motores e luzes.



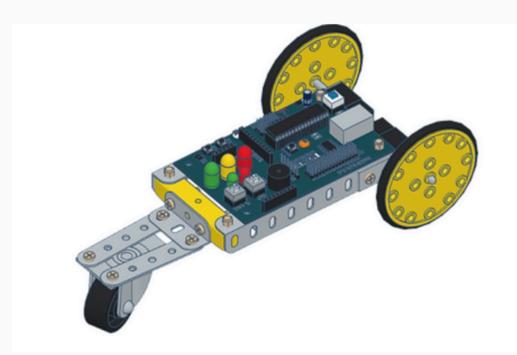


Sistema Modelix

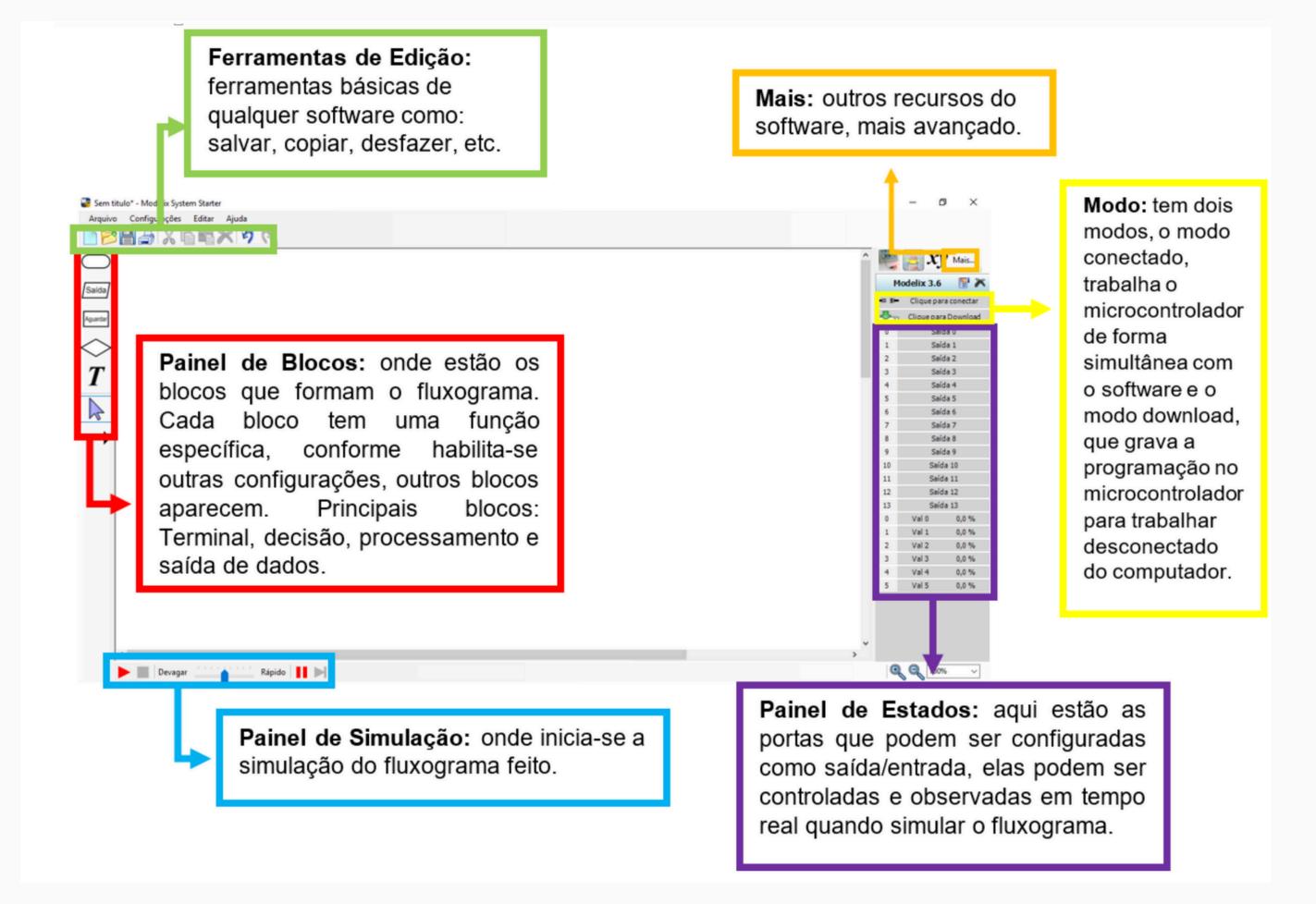



Fluxogramas

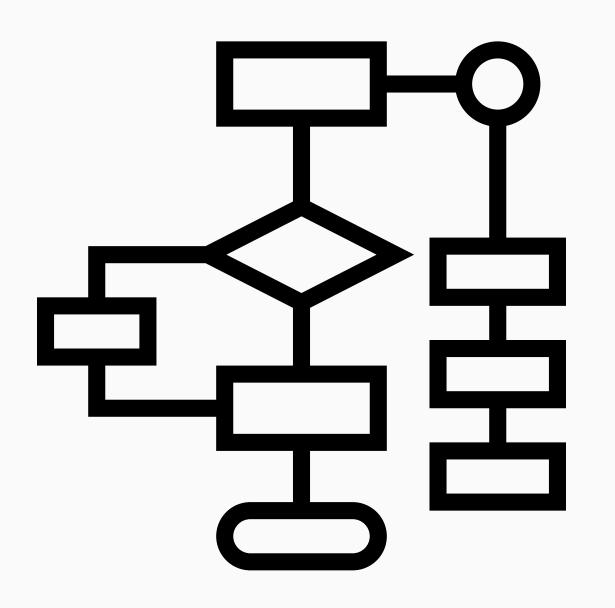• É uma representação gráfica de uma sequência de passos. Ele usa símbolos padronizados para ilustrar as etapas e decisões de maneira clara e organizada.



• Componentes:

- Oval: Indica o início ou o fim do processo.
- Retângulo: Representa uma ação específica do processo.
- Losango: Denota um ponto de decisão, onde o fluxo pode seguir diferentes caminhos, dependendo da resposta (sim/ não, verdadeiro/falso).
- Setas: Indicam a direção do fluxo entre as etapas.



Fluxogramas




 Iniciar/Parar: usado no começo do programa do fluxograma. Podem ser colocados múltiplos blocos Iniciar. Seus programas serão executados em paralelo.




• Saída: desligar ou ligar um atuador;



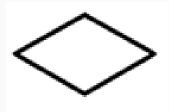• Aguardar: pausa o processo do fluxograma por um determinado número de segundos



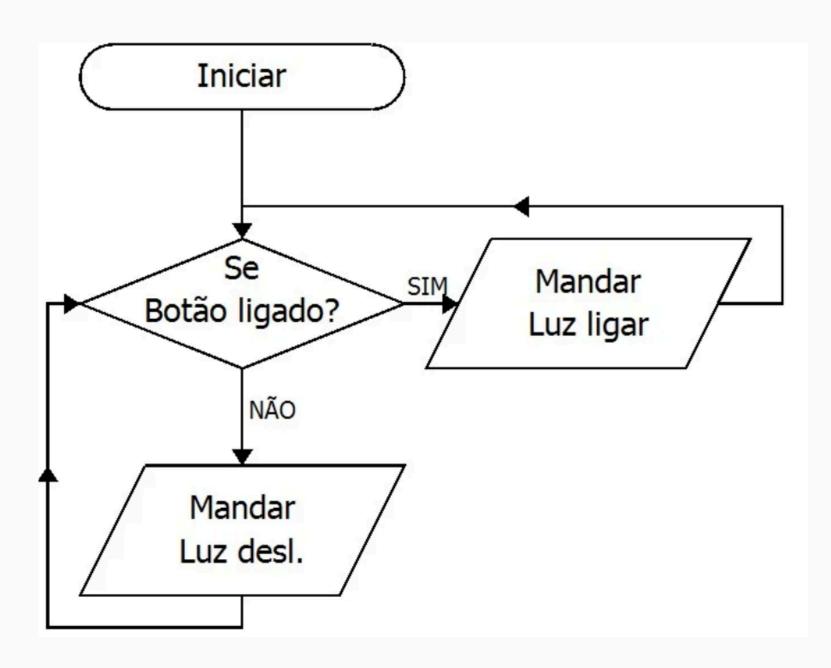- Bloco Decisão: quando for necessário adicionar uma condição ao seu fluxograma. Se a condição for verdadeira (se Sim), determinada tarefa será executada, se for falsa (se Não), será executada outra tarefa
- Todos os bloco de decisão devem possuir tanto a condição SIM como a condição NÃO para a sua execução.





HORA DA PRÁTICA

Vamos Programar!!





Tarefa 1:

- Em seus grupos faça:
 - Separe 3 atuadores modelix;
 - Separe 3 sensores modelix;

Exercicio 1:

- Ligue os Leds vermelho, verde e amarelo por 2 segundos;
- Ligue o bip por 3 segundos;
- Faça uma programação com os Leds e o Bip;

Exercicio 2:

- Ligue 1 sensor e faça ele acender o led da placa;
- Ligue 2 sensores e faça acender 2 leds da placa;
- Ligue 3 sensores e faça acender 3 leds da placa